
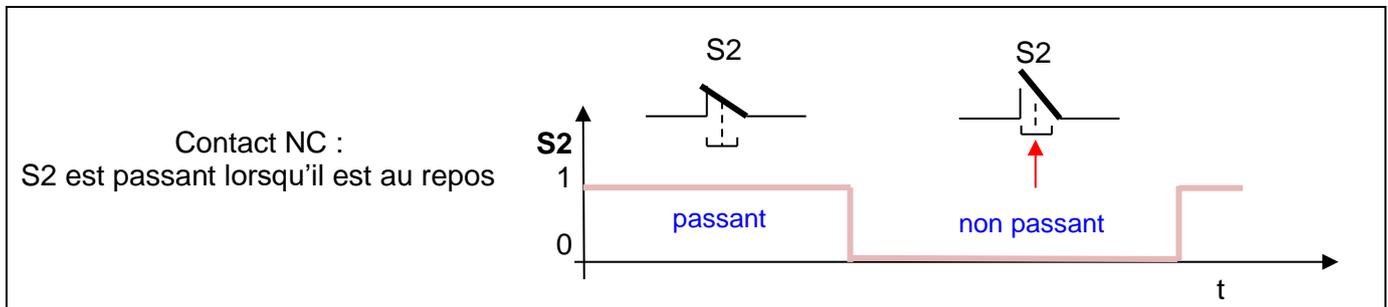


LE CHRONOGRAMME

Le chronogramme représente **l'évolution des différents éléments d'un schéma** : contacts, pré-actionneurs, actionneurs, en fonction du temps.

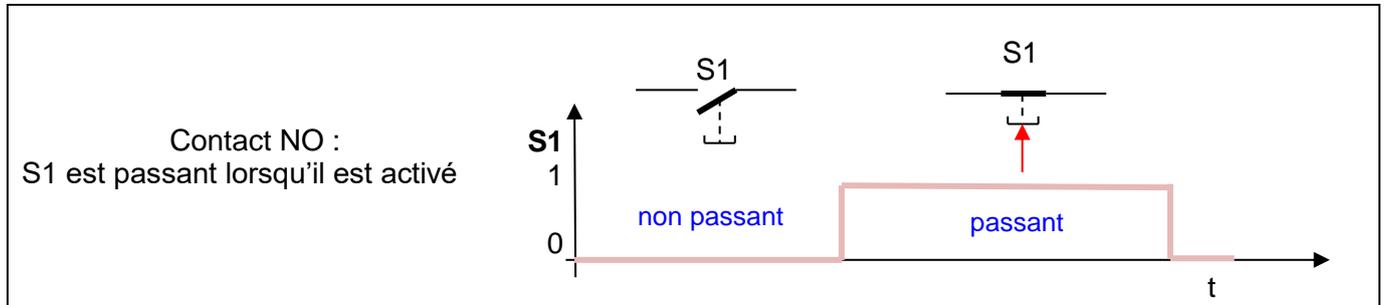
1. Représentation de l'état des contacts:



Dans un chronogramme c'est l'état électrique du contact qui est représenté : **passant ou non passant**.

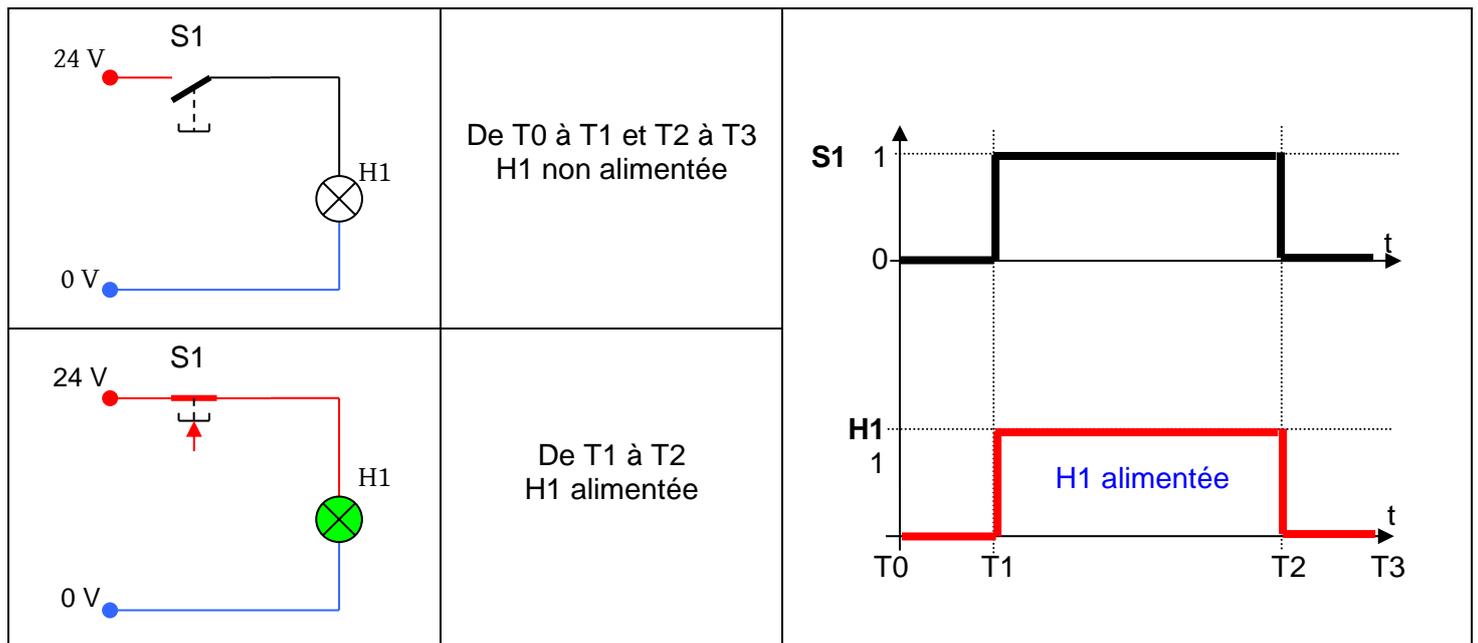2. Représentation de l'état des lampes :

Dans un chronogramme c'est l'état électrique du récepteur qui est représenté, s'il est alimenté ou non.



3. Représentation de l'état des relais :

